



Proiectul constă în implementarea unei scheme și a unui board folosind Eagle. Schema reprezintă un sistem de monitorizare bazat pe un microcontroller ATmega328P ce citește date de la un accelerometru LIS331, de la un senzor de lumină APDS-9301 și temperatura de la un senzor DS18B20 și le transmite pe computer folosind o interfață serială ce are la baza convertorul USB - UART FT232.

## Cerințe:

- 1. [1 p] Implementarea schemei
- 2. [2 p] Realizarea board-ului
- 3. [4 p] Realizarea board-ului fara Autoroute
- 4. [1 p] Realizarea planului de masă
- 5. [2 p] Respectarea constrângerilor

## Precizări:

- Constrângerile constau în regulile de good practice prezentate la laborator (de exemplu, realizarea corectă a transmisiei diferențiale, respectarea dimensiunilor necesare pentru traseele de putere etc);
- 2. Recomandăm folosirea bibliotecilor avr, SparkFun-Sensors, SparkFun-IC-Comms, adafruit, SparkFun-PowerIC, rcl;
- Recomandăm folosirea rezistențelor şi condensatoarelor ceramice de 100nF SMD, ambele în capsulă 0603; de asemenea, o capsulă uzuală pentru quartz este HC49/S;





(CC) BY-SA CHIMERIC DE W3C CSS CONCUMIKI SETFIREFOX RSS XML FEED W3C XHTML 1.0